
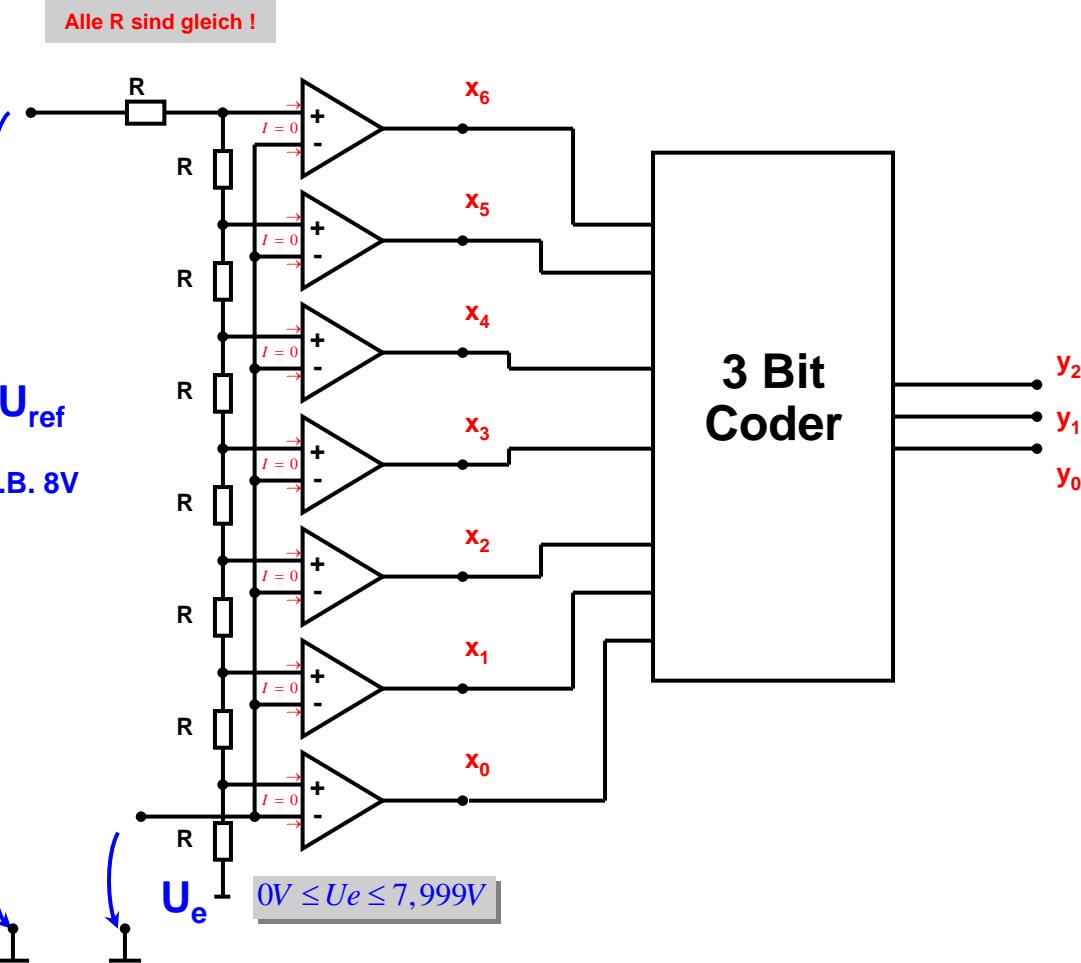


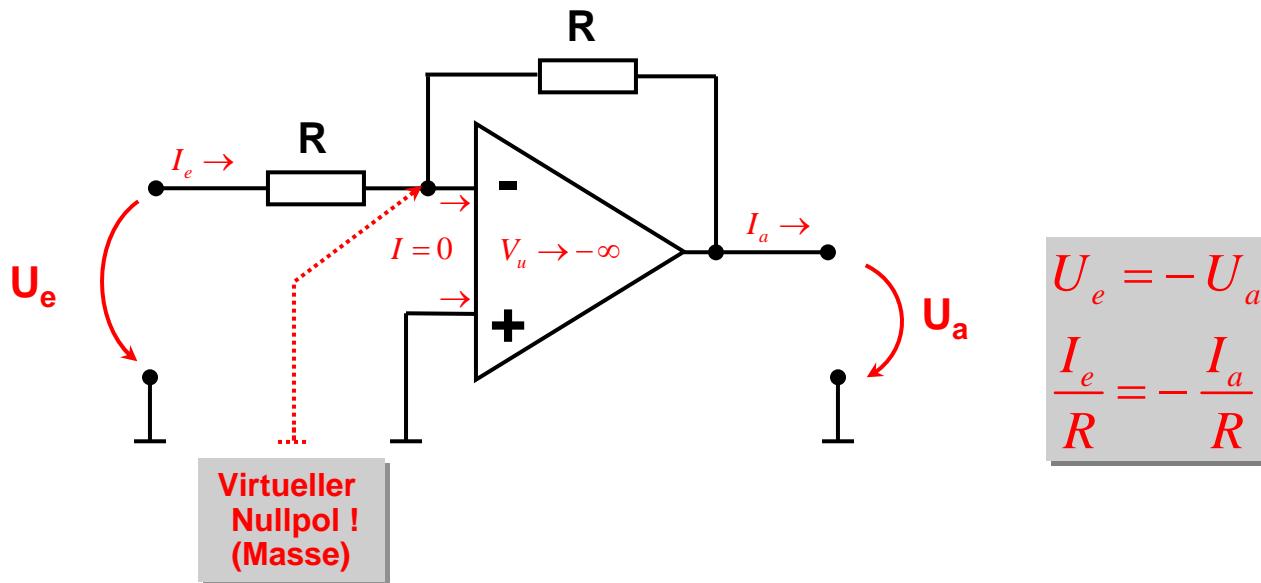Analog              Digital  
 $U_e \leq U_{Ref} \Rightarrow x = 0$   
sonst               $\Rightarrow x = 1$








## Summierung der Eingangsströme

## Digitale Systeme

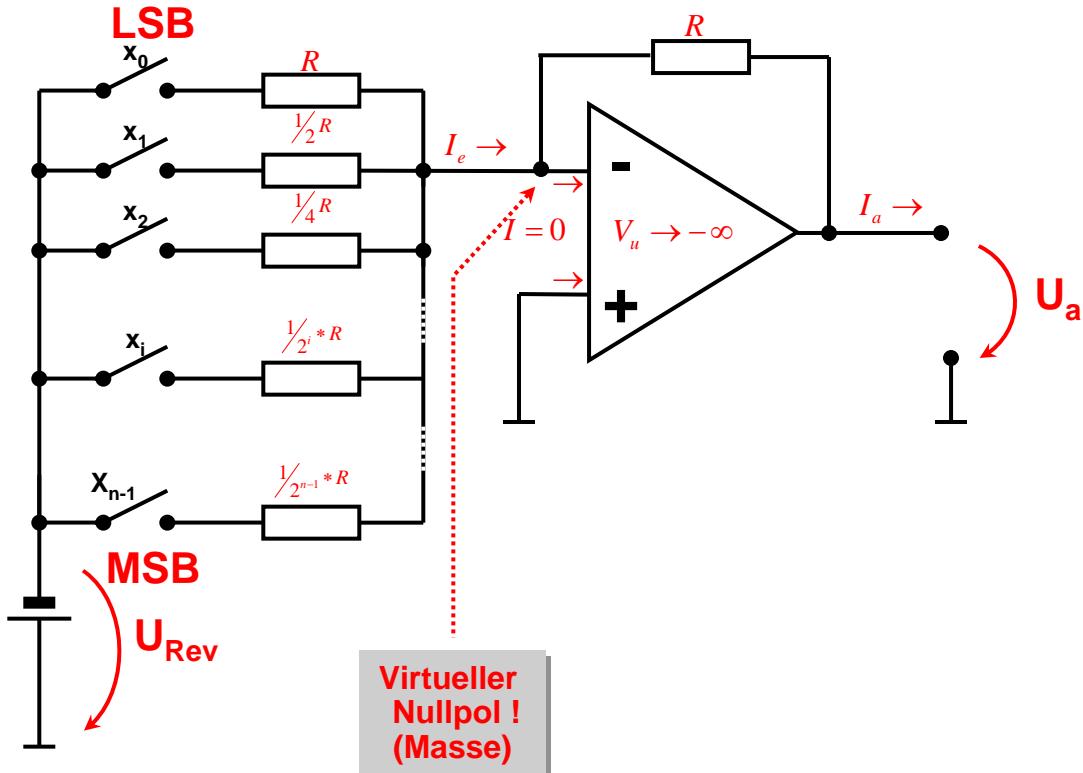

$$U_e = -U_a$$

$$I_e = -I_a$$

$$I_e = \sum_0^{n-1} x_i \frac{2^i * U_{Rev}}{R}$$

$$I_a * R = -R * \sum_0^{n-1} x_i \frac{2^i * U_{Rev}}{R}$$

$$U_a = -U_{Rev} * \sum_0^{n-1} x_i * 2^i$$


$$\text{Mit } \left\{ \begin{array}{ll} x_i = 0 & \text{bei } \bar{x}_i \\ x_i = 1 & \text{bei } x_i \end{array} \right\}$$

Die Dimensionierung der Widerstände  
muss sehr hohen Ansprüchen genügen !



## R / 2R Netzwerk D-A


## Digitale Systeme

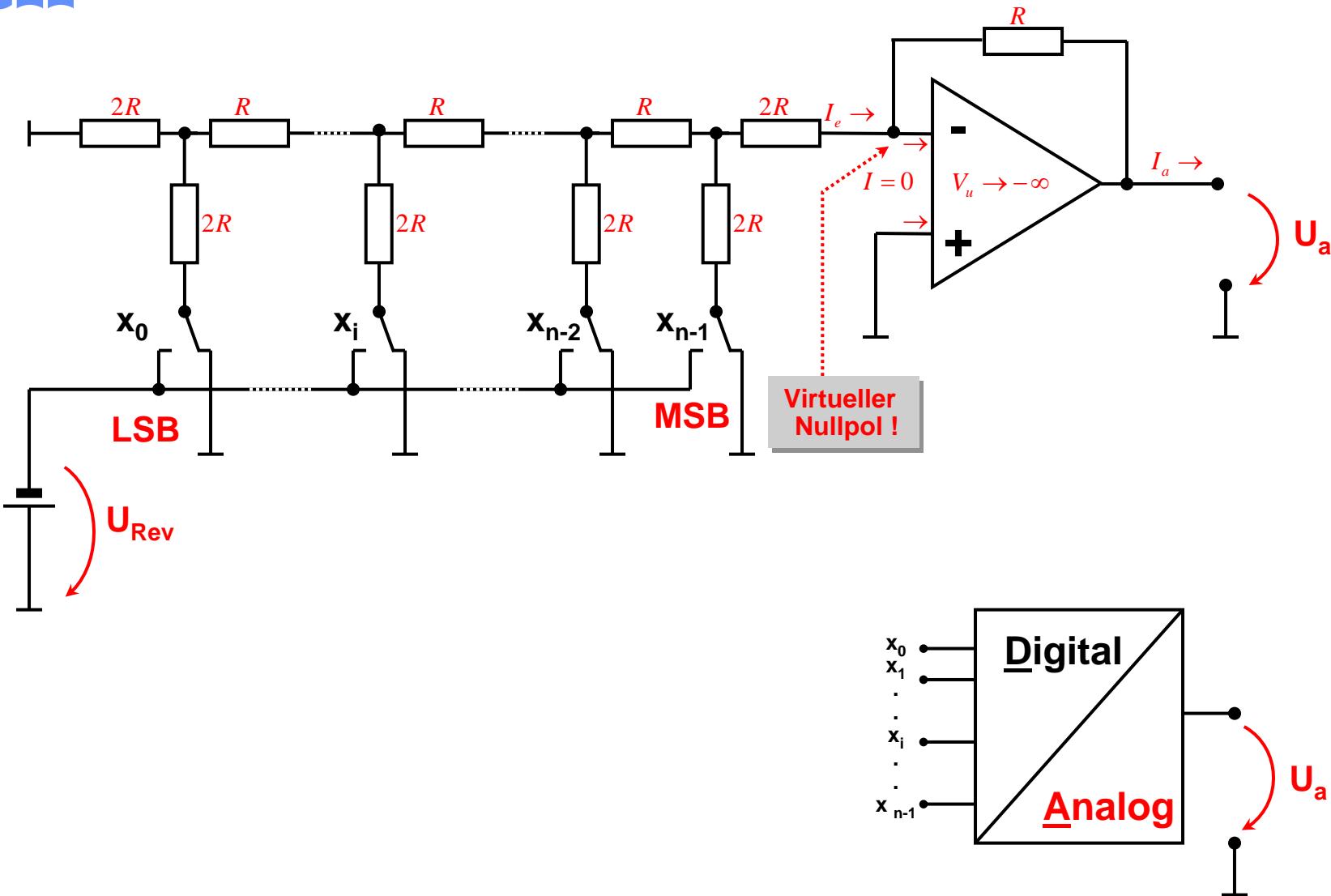



## Indirekte A-D Wandlung (Sägezahnverfahren)

## Digitale Systeme

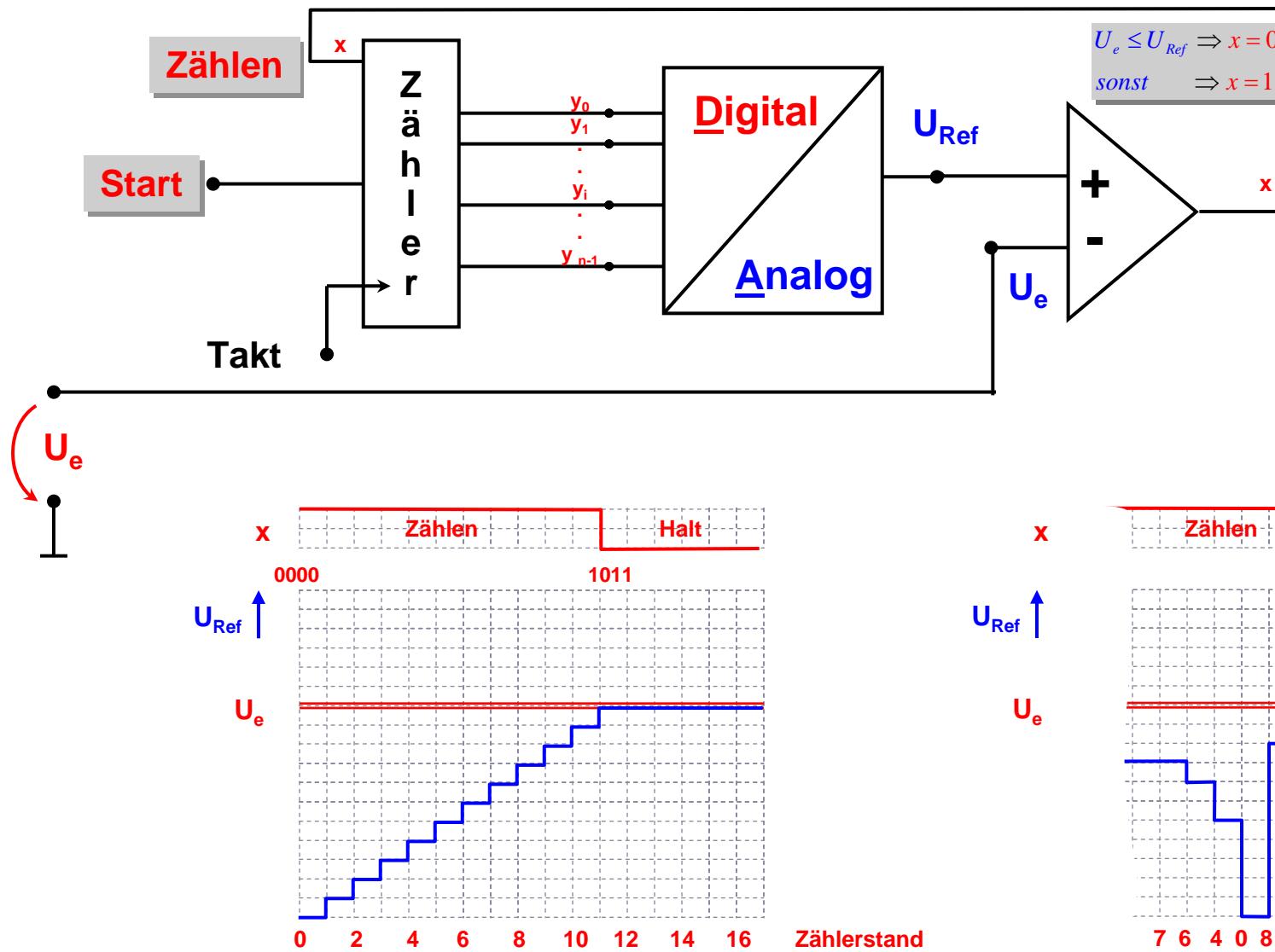



## A-D Wandlung (sukzessive Approximation)

## Digitale Systeme

